

# NodeMCU 回路図 1CH リレーモジュールと 1個のLEDと1個のスイッチ




AC100V→DC5V  
変換アダプタ



1CH リレーモジュール  
SRD-5VDC-SL-C

5V  
GND

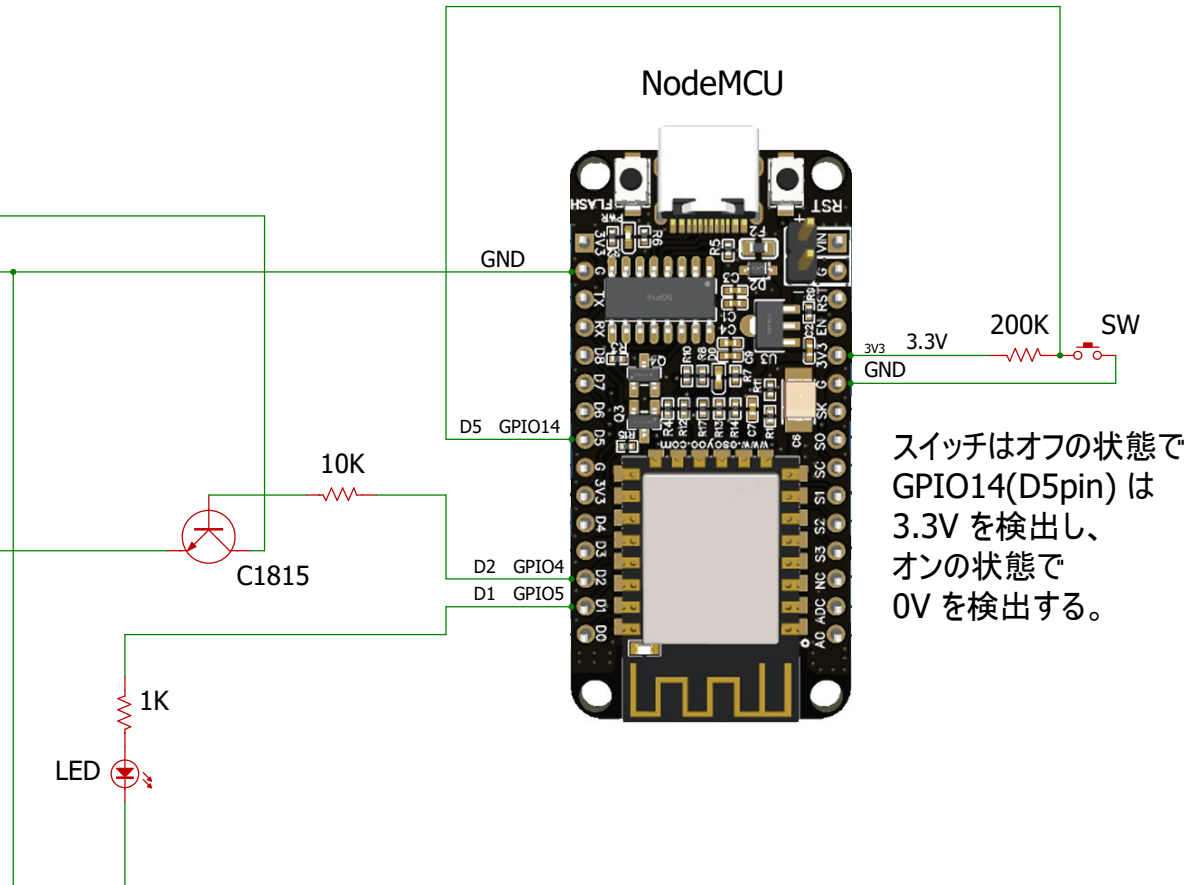

スイッチはオフの状態  
でGPIO14(D5pin)は  
3.3Vを検出し、  
オンの状態で  
0Vを検出する。